
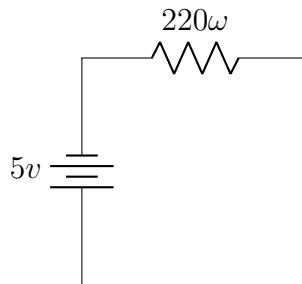


1 ejemplos de circuitos electricos


circuito 1: Fuente DC y resistencias

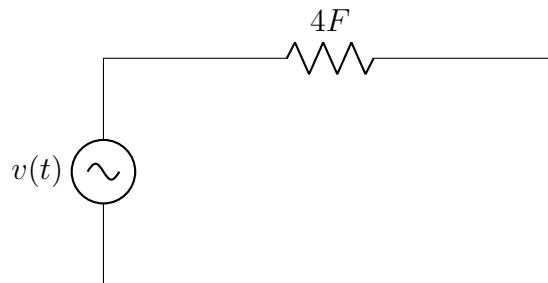

circuito 2: Resistencia y capacitor en serie



circuito 3: Inductor y resistencia en serie

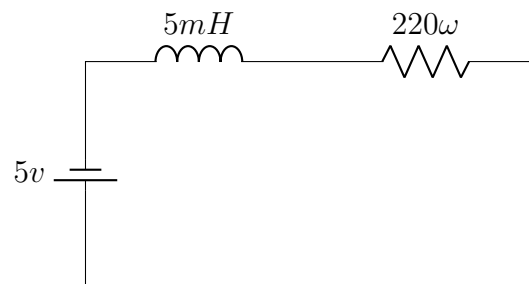

circuito 4: LEDs en paralelo

